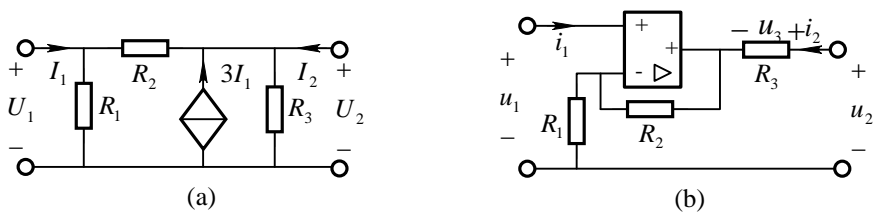


第 10 章 二端口网络

10.1 求图示各二端口网络的 \mathbf{Y} 参数。



图题 10.1

解: (a) 列写节点电压方程如下:

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})U_1 - \frac{1}{R_2}U_2 = I_1 & (1) \\ -\frac{1}{R_2}U_1 + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_2 = 3I_1 + I_2 & (2) \end{cases}$$

式(1)代入式(2) 整理得:

$$\begin{cases} I_1 = (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})U_1 - \frac{1}{R_2}U_2 \\ I_2 = -(\frac{3}{R_1} + \frac{4}{R_2})U_1 + (\frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_2 \end{cases}$$

所以 \mathbf{Y} 参数为:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{3}{R_1} - \frac{4}{R_2} & \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$


(b) $i_1 = 0$, $i = u_1 / R_1$

$$i_2 = \frac{u_3}{R_3} = \frac{u_2 - (R_1 + R_2)i}{R_3} = \frac{u_2 - (R_1 + R_2)u_1 / R_1}{R_3} = -\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_3}u_1 + \frac{1}{R_3}u_2$$

所以

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_3} & \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$

10.2 一个互易网络的两组测量值如图题 10.2 所示。试根据这些测量值求 \mathbf{Y} 参数。

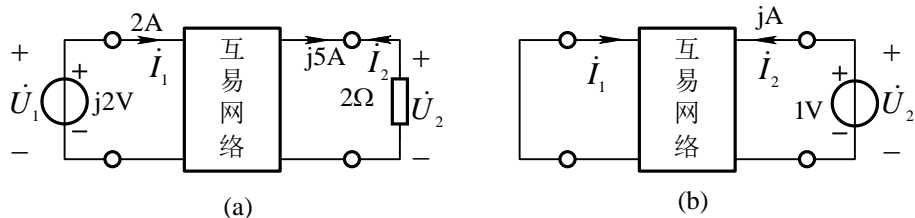

图题 10.2

解: 图(a)中 $\dot{I}_1 = 2\text{A}$, $\dot{U}_1 = j2\text{V}$, $\dot{U}_2 = 2 \times j5 = j10\text{V}$, $\dot{I}_2 = -j5\text{A}$

由 \mathbf{Y} 参数方程得:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 2 = j2 \times Y_{11} + j10 \times Y_{12} & (1) \\ \dot{I}_2 = -j5 = j2 \times Y_{21} + j10 \times Y_{22} & (2) \end{cases}$$

由图(b)得 $\dot{I}_2 = j\text{A} = Y_{22} \times 1\text{V} \quad (3)$


对互易网络有: $Y_{12} = Y_{21} \quad (4)$

由式(3) 得: $Y_{22} = j\text{S}$, 代入式(2) 得: $Y_{21} = Y_{12} = (-2.5 - j5)\text{S}$

再代入式(1)得: $Y_{11} = (12.5 + j24)\text{S}$

所以
$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 12.5 + j24 & -2.5 - j5 \\ -2.5 - j5 & j1 \end{bmatrix} \text{S}$$

10.3 求图示各二端口网络的 \mathbf{Z} 参数。

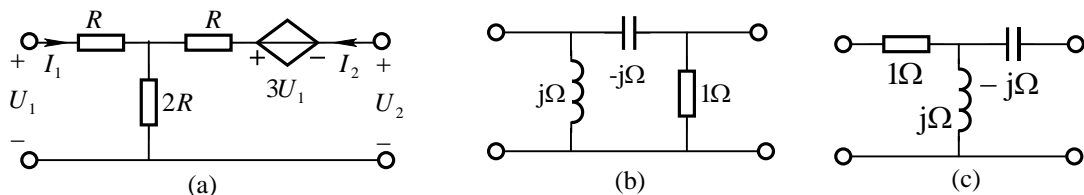

图题 10.3

解 (a): 按网孔列写 KVL 方程得

$$\begin{cases} (R + 2R)I_1 + 2RI_2 = U_1 & (1) \\ 2RI_1 + (R + 2R)I_2 = U_2 + 3U_1 & (2) \end{cases}$$


将式(1)代入式(2)整理得

$$\begin{cases} U_1 = 3RI_1 + 2RI_2 \\ U_2 = -7RI_1 - 3RI_2 \end{cases} \quad \text{所以} \quad \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 3R & 2R \\ -7R & -3R \end{bmatrix}$$

(b) 将 Δ 联接的三个阻抗转换成 Y 形联接, 如图(c)所示, 由此电路可直接写出 Z 参数

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 1+j & j \\ j & 0 \end{bmatrix} \Omega$$

10.4 求图示各二端口网络的 A 参数。

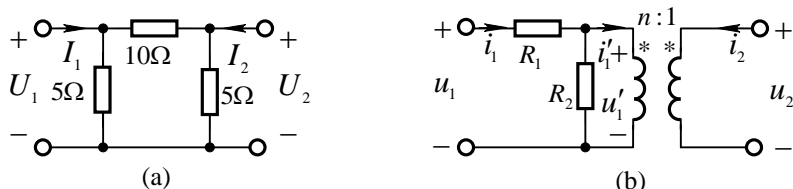

图题 10.4

解 (a): 列写节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)U_1 - \frac{1}{10}U_2 = I_1 & (1) \\ -\frac{1}{10}U_1 + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)U_2 = I_2 & (2) \end{cases}$$

$$\text{由式 (2)得} \quad U_1 = 3U_2 + 10(-I_2) \quad (3)$$

$$\text{代入式(1)整理得} \quad I_1 = 0.8U_2 + 3(-I_2) \quad (4)$$

$$\text{由式(3)和(4)得} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 10\Omega \\ 0.8\text{S} & 3 \end{bmatrix}$$

(b)解: 根据基尔霍夫定律和理想变压器方程得

$$u_1 = R_1 i_1 + u'_1 = R_1 i_1 + n u_2 \quad (1)$$

$$i_1 = u'_1 / R_2 + i'_1 = n u_2 / R_2 + (-i_2) / n \quad (2)$$


将式(2) 代入式(1)整理得

$$u_1 = (1 + R_1 / R_2) n u_2 + (R_1 / n)(-i_2) \quad (3)$$

$$\text{由式(3)和(1)得} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} (1 + R_1 / R_2) n & R_1 / n \\ n / R_2 & 1 / n \end{bmatrix}$$

10.5 图示二端口网络。当开关 S 断开时测得 $U_3 = 9\text{V}$, $U_1 = 5\text{V}$, $U_2 = 3\text{V}$; 开关 S

接通时测得 $U_3 = 8\text{V}$, $U_1 = 4\text{V}$, $U_2 = 2\text{V}$ 。求网络 N 的传输参数矩阵 \mathbf{A} 。

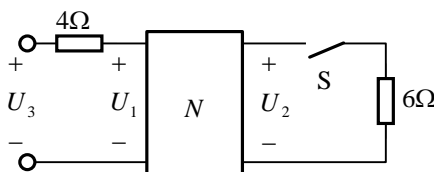

图题 10.5

解：当开关断开时 $U_1 = 5\text{V}$, $I_1 = \frac{U_3 - U_1}{4\Omega} = 1\text{A}$, $I_2 = 0$, $U_2 = 3\text{V}$

由传输参数方程得：


$$\begin{cases} 5 = A_{11} \times 3 \\ 1 = A_{21} \times 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{11} = 5/3 \\ A_{21} = 1/3 \end{cases}$$

当开关接通时 $U_1 = 4\text{V}$, $I_1 = \frac{U_3 - U_1}{4\Omega} = 1\text{A}$, $U_2 = 2\text{V}$, $-I_2 = \frac{U_2}{6\Omega} = \frac{1}{3}\text{A}$


由参数方程又得

$$\begin{cases} 4 = \frac{5}{3} \times 2 + \frac{1}{3} \times A_{12} \\ 1 = \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{3} \times A_{22} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{12} = 2 \\ A_{22} = 1 \end{cases} \quad \text{所以} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5/3 & 2\Omega \\ 1/3\text{S} & 1 \end{bmatrix}$$

10.6 求图示各二端口网络的 \mathbf{H} 参数。

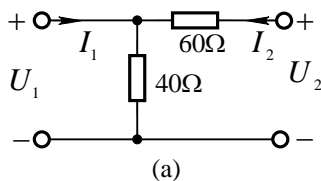

(a)

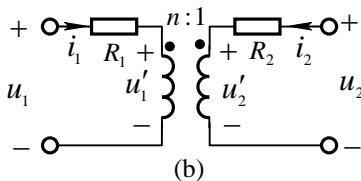

(b)

图题 10.6

解：(a) 列写网孔电流方程如下：

$$\begin{cases} U_1 = 40(I_1 + I_2) & (1) \\ U_2 = 40I_1 + 100I_2 & (2) \end{cases}$$

由式(2)得 $I_2 = -0.4I_1 + 0.01U_2 = H_{21}I_1 + H_{22}U_2$ (3)

代入式(1)整理得 $U_1 = 24I_1 + 0.4U_2 = H_{11}I_1 + H_{12}U_2$ (4)

由式(3)和(4)得

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 24\Omega & 0.4 \\ -0.4 & 0.01\text{S} \end{bmatrix}$$

(b) 根据 KVL 和理想变压器方程得

$$\begin{cases} u_1 = R_1 i_1 + n u'_2 & (1) \end{cases}$$


$$\begin{cases} i_2 = -n i_1 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u'_2 = u_2 - R_2 i_2 & (3) \end{cases}$$

将式(3)及式(2)代入式(1)整理得

$$\begin{cases} u_1 = (R_1 + n^2 R_2) i_1 + n u_2 \\ i_2 = -n i_1 \end{cases} \quad \text{所以} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} R_1 + n^2 R_2 & n \\ -n & 0 \end{bmatrix}$$

10.7 已知由二端口网络组成的电路如图 10.7 所示, 若该二端口网络的 \mathbf{Y} 参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.6 \end{bmatrix} \text{S}$, 试根据已知条件求 I_0 。

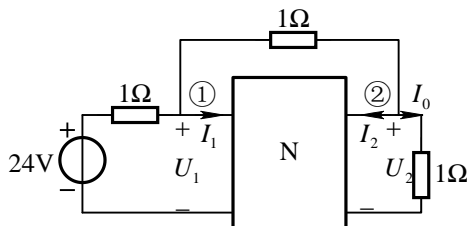

图题 10.7

解: 将端口电流为变量, 列写改进节电法方程

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1}\right)U_{n1} - \frac{1}{1}U_{n2} &= \frac{24\text{V}}{1} - I_1 \\ -\frac{1}{1}U_{n1} + \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1}\right)U_{n2} &= -I_2 \end{aligned}$$

补充二端口网络的参数方程

$$\begin{aligned} I_1 &= 0.4U_1 - 0.2U_2 \\ I_2 &= -0.2U_1 + 0.6U_2 \end{aligned}$$

又因为

$$U_1 = U_{n1}, U_2 = U_{n2}$$

以上表达式联立求解得

$$U_{n1} = 13\text{V}, U_{n2} = 6\text{V}$$

$$I_0 = \frac{U_{n2}}{1\Omega} = 6\text{A}$$

10.8 设二端口网络的阻抗参数 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \Omega$ 。(1)求它的混合参数矩阵 \mathbf{H} ；(2)若

$i_1 = 10\text{A}$ ， $u_2 = 20\text{V}$ ，求它消耗的功率。

解：(1)由阻抗参数方程得

$$\begin{cases} u_1 = 4i_1 + 3i_2 & (1) \\ u_2 = 3i_1 + 5i_2 & (2) \end{cases}$$

$$\text{由式(2)得} \quad i_2 = -0.6i_1 + 0.2u_2 \quad (3)$$

$$\text{代入式(1)得} \quad u_1 = 4i_1 - 1.8i_1 + 0.6u_2 = 2.2i_1 + 0.6u_2 \quad (4)$$

$$\text{由式(3)和(4)得} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2.2\Omega & 0.6 \\ -0.6 & 0.2\text{S} \end{bmatrix}$$

(2) 若 $i_1 = 10\text{A}$ ， $u_2 = 20\text{V}$ ，由式(3)和(4)解得

$$u_1 = (2.2 \times 10 + 0.6 \times 20)\text{V} = 34\text{V}$$

$$i_2 = (-0.6 \times 10 + 0.2 \times 20)\text{A} = -2\text{A}$$

$$\text{功率} \quad p = u_1 i_1 + u_2 i_2 = 34 \times 10 + 20 \times (-2) = 300\text{W}$$

注释：二端口消耗的功率等于两个端口消耗功率之和。

10.9 试绘出对应于下列开路阻抗矩阵的任一种二端口网络模型。

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Omega; \quad \text{(b)} \begin{bmatrix} 1 + 4/s & 2/s \\ 2/s & 3 + 2/s \end{bmatrix} \Omega; \quad \text{(c)} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \Omega$$

解：(a)中阻抗矩阵为对称矩阵，且矩阵中元素均为实数，故可用由电阻组成的 T 形电路来等效。如图(a)所示。其中

$$R_1 = Z_{11} - Z_{12} = 3 - 1 = 2\Omega, \quad R_2 = Z_{22} - Z_{12} = 2 - 1 = 1\Omega, \quad R_3 = Z_{12} = 1\Omega。$$

(b) 阻抗矩阵也为对称矩阵，但其元素含有 $1/s$ ，因此须用含有电容的 T 形电路等效，如图 (b)所示。其中




$$Z_1(s) = Z_{11} - Z_{12} = 1 + 2/s = R_1 + 1/(sC_1), \quad Z_2(s) = Z_{22} - Z_{12} = 3 = R_2,$$

$$Z_3(s) = Z_{12} = 2/s = 1/(sC_2), \quad \text{即} \quad R_1 = 1\Omega, \quad R_2 = 3\Omega, \quad C_1 = C_2 = 0.5\text{F}$$


(c)所示矩阵不是对称矩阵，对应的二端口方程可写成如下形式

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= 3I_1 + 2I_2 \\ U_2 &= 2I_1 + 4I_2 - 6I_2 \end{aligned} \right\}$$

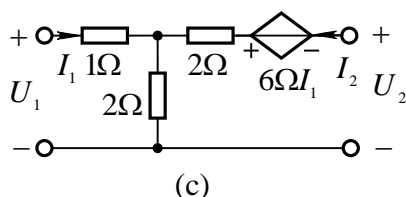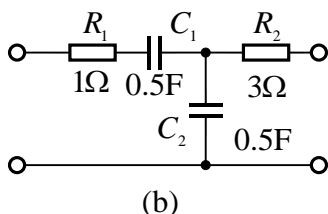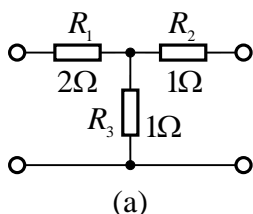虚线左侧部分可用 T 形电路等效， $6I_1$ 用一个电流控制电压源表示，如图 (c) 所示。



10.10 证明给定 Y 参数可以用图题 10.10 所示电路来等效，求等效电路参数。

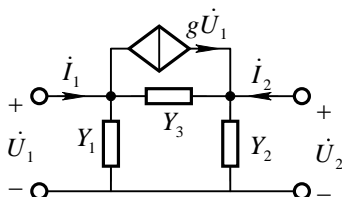

图题 10.10

解：对该电路列写节点电压方程如下：


$$\begin{cases} \dot{I}_1 = (Y_1 + Y_3)\dot{U}_1 - Y_3\dot{U}_2 + g\dot{U}_1 = (Y_1 + Y_3 + g)\dot{U}_1 - Y_3\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = -Y_3\dot{U}_1 + (Y_2 + Y_3)\dot{U}_2 - g\dot{U}_1 = -(Y_3 + g)\dot{U}_1 + (Y_2 + Y_3)\dot{U}_2 \end{cases}$$

与导纳参数标准形式对比得： $Y_1 + Y_3 + g = Y_{11}$ ， $-Y_3 = Y_{12}$

$$-(Y_3 + g) = Y_{21}，Y_2 + Y_3 = Y_{22}$$

解得： $Y_1 = Y_{11} + Y_{21}$ ， $Y_2 = Y_{22} + Y_{12}$ ， $Y_3 = -Y_{12}$ ， $g = Y_{12} - Y_{21}$

10.11 证明给定 Z 参数可以用图题 10.11 所示电路来等效，求等效电路参数。

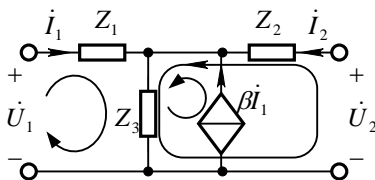

图题 10.11

解：选回路如图所示，列写回路电流方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (Z_1 + Z_3)\dot{I}_1 + Z_3(\dot{I}_2 + \beta\dot{I}_1) = (Z_1 + Z_3 + \beta Z_3)\dot{I}_1 + Z_3\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_3\dot{I}_1 + (Z_2 + Z_3)\dot{I}_2 + \beta Z_3\dot{I}_1 = (Z_3 + \beta Z_3)\dot{I}_1 + (Z_2 + Z_3)\dot{I}_2 \end{cases}$$

与阻抗参数标准形式对比得：


$$Z_{11} = Z_1 + Z_3 + \beta Z_3, \quad Z_{12} = Z_3$$

$$Z_{21} = Z_3 + \beta Z_3, \quad Z_{22} = Z_2 + Z_3$$

解得： $Z_1 = Z_{11} - Z_{21}, Z_2 = Z_{22} - Z_{12}, Z_3 = Z_{12}, \beta = Z_{21} / Z_{12} - 1$

10.12 图示电路中二端口网络 N 的电阻参数矩阵为 $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$ ，求二端口 N 的

端口电压 U_1 和 U_2 。

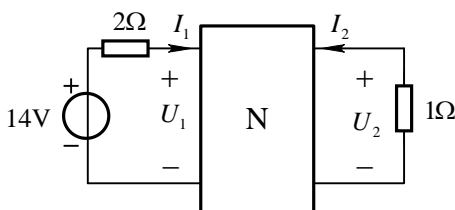

图题 10.12

解：由二端口的参数方程得：

$$\begin{cases} U_1 = 4I_1 + 2I_2 \\ U_2 = 4I_1 + 5I_2 \end{cases} \quad (1)$$

由端口特性得


$$\begin{cases} U_1 = 14 - 2I_1 \\ U_2 = -1 \times I_2 \end{cases} \quad (2)$$

由式 (1) 和式 (2) 联立解得

$$U_1 = 8V, \quad U_2 = 2V$$

10.13 图示二端口网络 N 的阻抗参数矩阵为 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \Omega$ 。问 R_L 为何值时可获得

最大功率，并求出此功率。

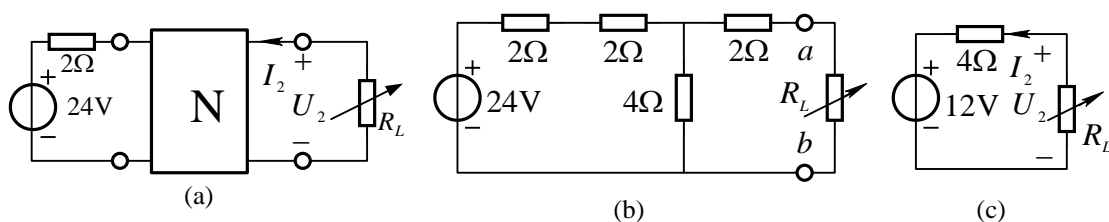

图题 10.13

解：方法一，将二端口网络用 T 形电路等效，如图 14.13(b)所示。

$$\text{由图(b)得 a, b 端口的开路电压 } U_{oc} = \frac{4}{4+2+2} \times 24\text{V} = 12\text{V}$$

等效电阻 $R_i = \frac{1}{2} \times 4\Omega + 2\Omega = 4\Omega$ ，戴维南等效电路如图(c)所示。

$$\text{所以当 } R_L = 4\Omega \text{ 时它可获得最大功率。 } P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_i} = \frac{12^2}{4 \times 4} = 9\text{W}$$

方法二，由二端口参数和端口条件得出戴维南等效电路。

由二端口网络 N 的阻抗参数矩阵和端口参数得：

$$U_1 = 24\text{V} - 2\Omega \times I_1 = 6\Omega \times I_1 + 4\Omega \times I_2 \quad (1)$$

$$U_2 = 4\Omega \times I_1 + 6\Omega I_2 \quad (2)$$


$$\text{由式(1)得：} \quad I_1 = 3\text{A} - 0.5I_2 \text{ 代入式(2)}$$

$$\text{解得：} \quad U_2 = 12\text{V} + 4\Omega I_2$$

由此表达式写出戴维南等效电路如图(c)所示。求最大功率与上述相同。

$$10.14 \text{ 图示电路，已知 } u_s = 15\cos 2t\text{V}，\text{二端口网络阻抗参数矩阵 } \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j6 \\ j6 & 4 \end{bmatrix} \Omega。$$

求 ab 端戴维南等效电路并计算电压 u_o 。

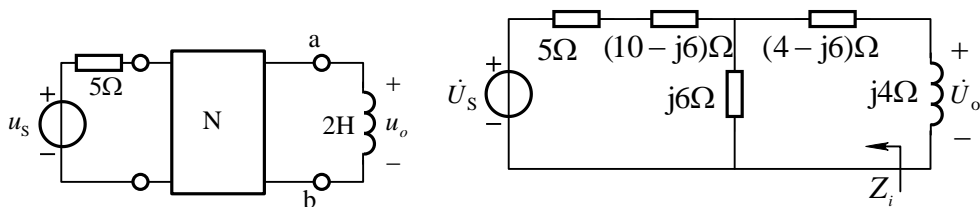

图题 10.14

解：将网络 N 用 T 型电路等效，如右图所示


$$\text{等效阻抗} \quad Z_i = 4 - j6 + \frac{j6 \times (15 - j6)}{j6 + 15 - j6} = 6.4\Omega$$

$$\text{开路电压} \quad \dot{U}_{oc} = \frac{j6}{5 + 10 - j6 + j6} \times \frac{15}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = j3\sqrt{2}\text{V}$$

$$\dot{U}_o = \frac{j4}{Z_i + j4} \times \dot{U}_{oc} = \frac{j4 \times j3\sqrt{2}}{6.4 + j4} = \frac{3.18}{\sqrt{2}} \angle 148^\circ \text{ V}$$

所以 $u_o = 3.18 \cos(2t + 148^\circ) \text{ V}$

10.15 图示电路中, $U_s = 1\text{V}$, $R = 1\Omega$, $I_s = 1\text{A}$, $\alpha = 1$, 试给出 R_L 获得最大功率的条件及最大功率值。其中二端口网络的传输参数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2\Omega \\ 3\text{S} & 4 \end{bmatrix}$ 。

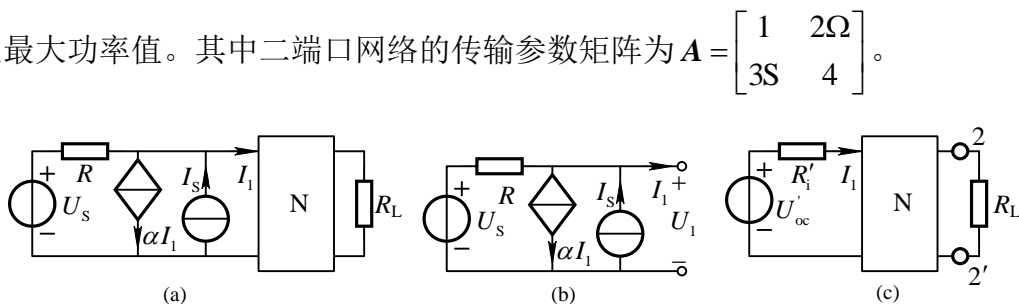

图题 10.15

解: 为求 R_L 获得最大功率, 应求 R_L 左端电路的戴维南等效电路。首先对二端口网络左端的电路部分进行化简, 求其戴维南等效电路。在图(b)中, 当端口开路时, $I_1 = 0$, 开路电压为

$$U'_{oc} = RI_s + U_s = 1\Omega \times 1\text{A} + 1\text{V} = 2\text{V}$$

当图(b)中的独立源置零后, 等效电阻为

$$R'_i = \frac{U_1}{-I_1} = \frac{-(\alpha I_1 + I_1)R}{I_1} = 2\Omega$$


因此可将图(a)电路化简为图(c)的形式。再求 R_L 左端电路的戴维南等效电路, 其开路电压和等效电阻分别为

$$U_{oc} = \frac{U'_{oc}}{A_{21}R'_i + A_{11}} = \frac{2}{3 \times 2 + 1} = \frac{2}{7} \text{ V}$$

$$R_i = \frac{A_{22}R'_i + A_{12}}{A_{21}R'_i + A_{11}} = \frac{4 \times 2 + 2}{3 \times 2 + 1} = \frac{10}{7} \Omega$$

所以当 $R_L = R_i = 10/7\Omega$ 时, 它获得最大功率。最大功率 $P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L} = \frac{1}{70} \text{ W}$

10.16 图示电路，二端口网络输出端接电阻 R ，定义 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ，求出 $H(j\omega)$ 与二端口网络导纳参数和传输参数的关系。

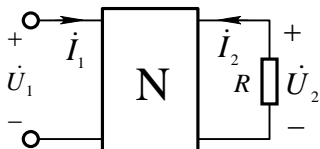

图题 10.16

解：(1) 当二端口用导纳参数表示时

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \quad (1)$$

$$\text{由端口 2 得: } \dot{I}_2 = \frac{-1}{R}\dot{U}_2 \quad (2)$$


$$\text{将式(2)代入式(1)得: } -(\frac{1}{R} + Y_{22})\dot{U}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 \quad \text{所以 } H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{-Y_{21}}{Y_{22} + 1/R}$$

(2) 当二端口用传输参数表示时

$$\dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}(-\dot{I}_2) \quad (3)$$

$$\text{将式(2)代入式(3)得: } \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + \frac{A_{12}}{R}\dot{U}_2. \quad \text{所以 } H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{R}{A_{12} + RA_{11}}$$

10.17 图示电路，电源含有内阻 R_s ，定义 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_s$ ，求出 $H(j\omega)$ 与二端口网络阻抗参数和混合参数的关系。

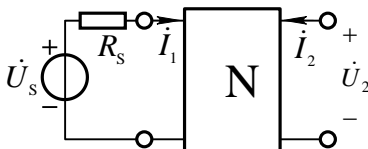

图题 10.17

解：(1) 当二端口用阻抗参数表示且 $\dot{I}_2 = 0$ 时

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_s - R_s \dot{I}_1 = Z_{11} \dot{I}_1 \quad (1)$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21} \dot{I}_1 \quad (2)$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_2}{Z_{21}} \quad \text{代入式(1)得: } \dot{U}_s = (R_s + Z_{11}) \frac{\dot{U}_2}{Z_{21}}$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s} = \frac{Z_{21}}{R_s + Z_{11}}$$

(2) 当二端口用混合参数表示时

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_s - R_s \dot{I}_1 = H_{11} \dot{I}_1 + H_{12} \dot{U}_2 \quad (3)$$


$$\dot{I}_2 = H_{21} \dot{I}_1 + H_{22} \dot{U}_2 = 0 \quad (4)$$

由式(4)得 $\dot{I}_1 = -\frac{\dot{H}_{22}}{\dot{H}_{21}} \dot{U}_2$ 代入式(3)得 $\dot{U}_s = (R_s + H_{11}) \times (-\frac{H_{22}}{H_{21}} \dot{U}_2) + H_{12} \dot{U}_2$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s} = \frac{H_{21}}{H_{21}H_{12} - H_{22}(R_s + H_{11})}$$

10.18 图示电路，已知二端口网络的混合参数矩阵为 $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 16\Omega & 3 \\ -2 & 0.01\text{S} \end{bmatrix}$ 。求

U_2/U_1 , I_2/I_1 。

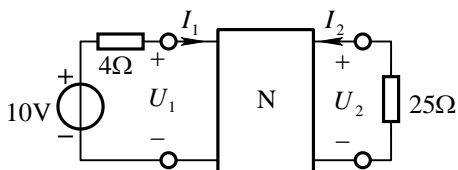

图题 10.18

解：由混和参数方程得： $U_1 = 16I_1 + 3U_2$ (1)

$$I_2 = -2I_1 + 0.01U_2 \quad (2)$$

输入和输出端口还需满足

$$U_1 = U_s - 4I_1 \quad (3)$$

$$I_2 = -0.04U_2 \quad (4)$$


式(1)~(4)联立解得 $U_1 = \frac{34}{35}U_s$, $I_1 = \frac{1}{140}U_s$

$$U_2 = \frac{2}{7}U_s, \quad I_2 = -\frac{2}{175}U_s$$

所以 $\frac{U_2}{U_1} = \frac{5}{17}$, $\frac{I_2}{I_1} = -1.6$

10.19 图示网络 N 的传输参数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 4/3 & 1\Omega \\ (1/3)S & 1 \end{bmatrix}$ ，输入端口电阻 $R_1 = Z_{c1}$ ，

并且 $u_s = 22 \cos \omega t V$ 。求电流 i_1, i_2 和 i_3 。

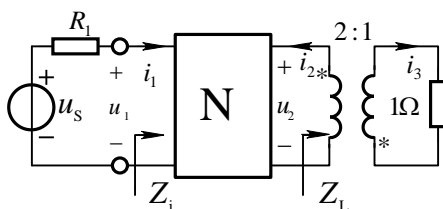

图题 10.19

解： $Z_L = n^2 \times 1\Omega = 4\Omega$

$$R_1 = Z_{C1} = \sqrt{\frac{A_{11}A_{12}}{A_{21}A_{22}}} = \sqrt{\frac{4/3}{1/3}} = 2\Omega$$

$$\text{输入阻抗 } Z_i = \frac{A_{11}Z_L + A_{12}}{A_{21}Z_L + A_{22}} = \frac{(4/3) \times 4 + 1}{(1/3) \times 4 + 1} = \frac{19}{7}\Omega$$

由于 R_1 和 Z_i 均为电阻，可不用相量计算电流。


$$i_1 = \frac{u_s}{R_1 + Z_i} = \frac{22 \cos \omega t}{2 + (19/7)} = 4.667 \cos(\omega t) A \quad u_1 = Z_i i_1 = 12.667 \cos(\omega t) V$$

$$\text{由二端口参数得：} \quad u_1 = \frac{4}{3}u_2 - i_2 \quad i_1 = \frac{1}{3}u_2 - i_2$$

$$\text{解得 } i_2 = \frac{1}{3}(u_1 - 4i_1) = -2 \cos(\omega t) A, \quad i_3 = n i_2 = -4 \cos(\omega t) A$$

10.20 图示电路中 N 为线性无源互易二端口网络。已知当 $I_2 = 0$ 时， $I_1 = 2A$ ，

$U_2 = 4V$ ；当 $U_2 = 0$ 时， $I_2 = -1A$ 。求终端接 10Ω 电阻时的电流 I_1 和 I_2 。

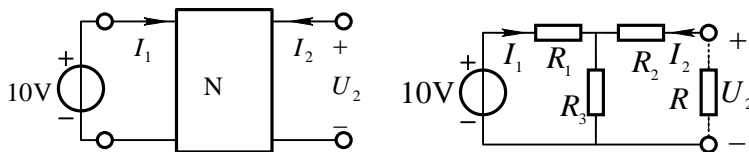

图题 10.20

解：将二端口用 T 形路等效，如右图所示

$$\text{由已知条件 当 } I_2 = 0 \text{ 时} \quad I_1 = \frac{10}{R_1 + R_3} = 2\text{A}, \quad U_2 = I_1 R_3 = 2R_3 = 4\text{V}$$

$$\text{解得 } R_3 = 2\Omega \quad R_1 = 3\Omega$$

$$\text{当 } U_2 = 0 \text{ 时} \quad -I_2 = \frac{10}{3 + \frac{2 \times R_2}{2 + R_2}} \times \frac{2}{2 + R_2} = 1\text{A} \quad \text{解得 } R_2 = 2.8\Omega$$

当终端接 10Ω 电阻时对回路列写 KVL 方程得


$$\begin{cases} 5I_1 + 2I_2 = 10 \\ 2I_1 + 14.8I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } I_1 = 2.114\text{A} \quad I_2 = -0.286\text{A}$$

$$10.21 \quad \text{图示二端口网络的阻抗参数矩阵为 } \mathbf{Z}(s) = \frac{1}{s+1} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \Omega。$$

(1) 若输入电压 $u_s(t) = \varepsilon(t)\text{V}$ ，试求零状态响应 $u_2(t)$ ；

(2) 若输入电压 $u_s(t) = 10\cos(3t + 60^\circ)\text{V}$ ，试求正弦稳态输出电压 $u_2(t)$ 。

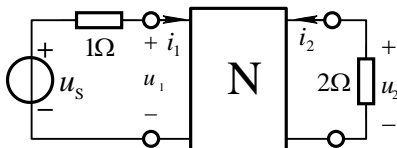

图题 10.21

解：(1) 根据 Z 参数可列如下方程

$$\begin{cases} U_1(s) = \frac{2}{s+1} I_1(s) + \frac{1}{s+1} I_2(s) = U_s(s) - 1\Omega \times I_1(s) = \frac{1}{s} - I_1(s) \\ U_2(s) = \frac{1}{s+1} I_1(s) + \frac{3}{s+1} I_2(s) = -2\Omega \times I_2(s) \end{cases}$$

$$\text{解得 } I_2(s) = -\frac{0.5(s+1)}{s(s^2 + 5.5s + 7)}$$

$$U_2(s) = -2I_2(s) = \frac{s+1}{s(s^2 + 5.5s + 7)} = \frac{1/7}{s} + \frac{1/3}{s+2} + \frac{-10/21}{s+3.5}$$

$$u_2(t) = \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{3}e^{-2t} - \frac{10}{21}e^{-3.5t} \right) \varepsilon(t) \text{ V}$$

(2) 由 $U_2(s)$ 的表达式可得网络函数

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_s(s)} = \frac{s+1}{s^2+5.5s+7}, \quad H(j3) = H(s)|_{s=j3} = \frac{1+j3}{-2+j16.5}$$


当 $\dot{U}_{sm} = 10\angle 60^\circ \text{ V}$ 时

$$\dot{U}_{2m} = H(j3)\dot{U}_{sm} = \frac{1+j3}{-2+j16.5} \times 10\angle 60^\circ \text{ V} = 1.903\angle 34.65^\circ \text{ V}$$

所以 $u_2(t) = 1.903\cos(3t + 34.65^\circ) \text{ V}$

10.22 已知图示电路中 N 的传输参数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4/3 & 6\Omega \\ (1/6)\text{S} & 1 \end{bmatrix}$, $u_2(0_-) = 10\text{V}$ 。求

电压 u_2 。

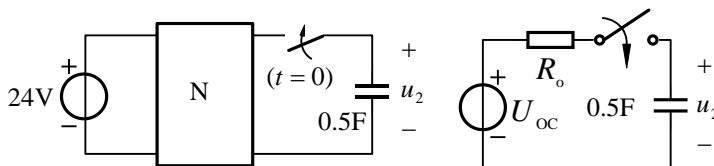

图题 10.22

解：先求二端口输出端的戴维南等效电路

$$\text{输出电阻 } R_o = \frac{A_{22}Z_s + A_{12}}{A_{21}Z_s + A_{11}} = \frac{A_{12}}{A_{11}} = \frac{6}{4/3} = 4.5\Omega$$


$$\text{终端开路电压 } U_{oc} = \frac{\dot{U}_s}{A_{21}Z_s + A_{11}} = \frac{\dot{U}_s}{A_{11}} = \frac{24}{4/3} = 18\text{ V}$$

时间常数 $\tau = R_o C = 4.5 \times 0.5 = 2.25\text{s}$, 稳态值 $u_2(\infty) = U_{oc} = 18\text{V}$

由三要素公式得 $u_2(t) = (18 - 8e^{-\frac{4}{9}t})\text{V} \quad t > 0$

10.23 图示电路中二端口的导纳参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 2/3 \end{bmatrix} \text{S}$, 电路原处于稳态,

$t=0$ 时开关由闭合突然断开, 用三要素法求 $t>0$ 时的电压 u_2 。

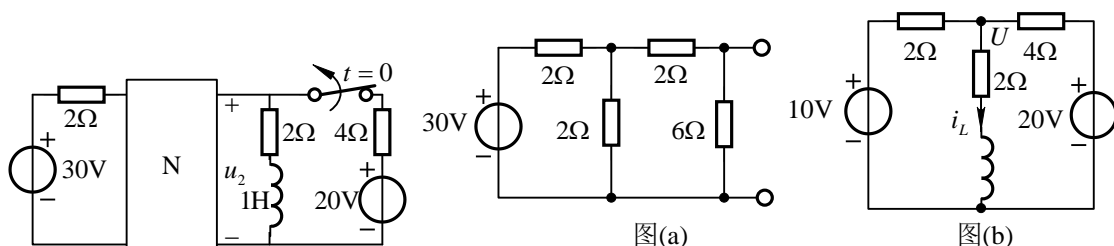

图题 10.23

解: 将二端口用 Π 型电路等效, 如图(a)所示

其戴维南等效电路的等效电阻: $R_i = \frac{6 \times 3}{6+3} = 2\Omega$

开路电压 $U_{oc} = \frac{6}{6+3} \times 15 = 10\text{V}$

求电感电流初值等效电路如图(b)所示

$$(0.5 + 0.5 + 0.25)U = 10/2 + 20/40$$

解得 $U = 8\text{V}$ $i_L(0_-) = U/2 = 4\text{A}$

$$u_2(0_+) = 10 - 2i_L(0_-) = 2\text{V}$$

$$u_2(\infty) = 5\text{V}$$


$$\tau = L/R = 0.25\text{s}$$

由三要素法得: $u_2(t) = [5 - 3e^{-4t}]\text{V} \quad t > 0$

10.24 图示二端口网络 N 在复频域的开路阻抗矩阵为

$$\mathbf{Z}(s) = \begin{bmatrix} 4 + 5/s & 5/s \\ 5/s & 4s + 5/s \end{bmatrix} \quad (\text{式中 } s \text{ 表示复频率}),$$

图中电阻 $R = 10\Omega$ 。定义电压转移函数 $H(s) = U_2(s)/U_1(s)$ 。求出 $H(s)$ 及其极点, 判断冲激响应是否振荡?

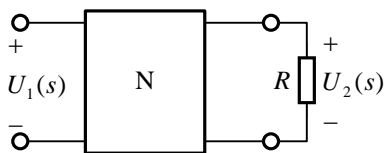

图题 10.24

解：由二端口网络的开路阻抗参数方程得

$$\begin{cases} U_1(s) = Z_{11}I_1(s) + Z_{12}I_2(s) = Z_{11}I_1(s) - Z_{12} \times \frac{U_2(s)}{R} \\ U_2(s) = Z_{21}I_1(s) + Z_{22}I_2(s) = Z_{21}I_1(s) - Z_{22} \times \frac{U_2(s)}{R} \end{cases}$$

由上式求得电压转移函数：

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{Z_{21}R}{RZ_{11} + Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}} = \frac{5}{1.6s^2 + 6s + 7}$$


上述电压转移函数的极点为

$$s_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \times 1.6 \times 7}}{2 \times 1.6} \approx -1.875 \pm j0.927$$

极点为复数，故存在振荡的冲激响应。

10.25 图示电路，已知 $i_s(t) = 0.25C \times \delta(t)$ ，网络 N 的导纳参数矩阵为

$$\mathbf{Y}(s) = \begin{bmatrix} 0.5 + 0.5s & -0.5s \\ -0.5s & 1 + 0.5s \end{bmatrix}。求零状态响应 $u_2(t)$ 。$$

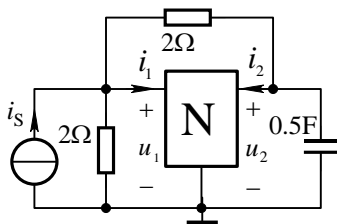

图题 10.25

解： $I_s(s) = 0.25$ ，列写节点电压方程如下

$$\begin{cases} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2})U_1(s) - \frac{1}{2}U_2(s) + I_1(s) = 0.25 & (1) \\ -\frac{1}{2}U_1(s) + (\frac{1}{2} + 0.5s)U_2(s) + I_2(s) = 0 & (2) \end{cases}$$

根据导纳参数得：


$$\begin{cases} I_1(s) = (0.5 + 0.5s)U_1(s) - 0.5sU_2(s) & (3) \\ I_2(s) = -0.5sU_1(s) + (1 + 0.5s)U_2(s) & (4) \end{cases}$$

将式(3)、(4)分别代入式 (1)、(2)解得:

$$U_2(s) = \frac{0.5(s+1)}{s^2+7s+8} = \frac{0.553}{s+5.56} - \frac{0.053}{s+1.44}$$

$$\text{所以 } u_2(t) = (0.553e^{-5.56t} - 0.053e^{-1.44t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

10.26 已知图示网络 N 的阻抗参数矩阵为 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$, 求复合二端口网络的传输参数矩阵。

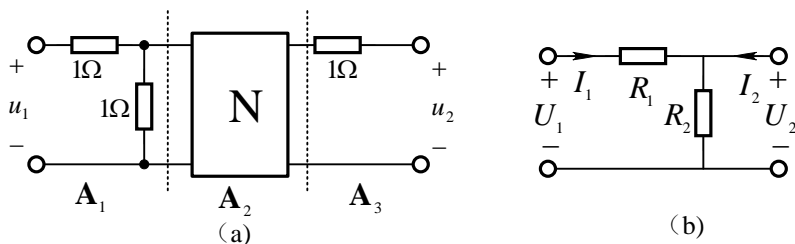

图题 10.26

解: 将复合二端口网络分成三个级联的子二端口。先求两个 1Ω 电阻组成的二端口的传输参数。

由 R_1 和 R_2 组成的二端口[图(b)所示]的传输参数方程为

$$U_1 = U_2 + R_1 I_1 = U_2 + R_1 \left(\frac{U_2}{R_2} - I_2 \right) = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) U_2 + R_1 (-I_2)$$

$$I_1 = \frac{U_2}{R_2} - I_2 = \frac{1}{R_2} U_2 + 1 \times (-I_2)$$

$$\text{所以该二端口的传输参数矩阵为 } \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_1}{R_2} & R_1 \\ \frac{1}{R_2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } R_1 = R_2 = 1\Omega, \text{ 则得第一级子二端口的传输参数矩阵为 } \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1\Omega \\ 1\text{S} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } R_1 = 1\Omega, R_2 \rightarrow \infty, \text{ 则得第三级子二端口的传输参数矩阵为 } \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$


将网络 N 的 Z 参数转换为 A 参数得

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1.25 & 2.25\Omega \\ 0.25\text{S} & 1.25 \end{bmatrix}$$

复合二端口网络的传输参数矩阵为

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.25 & 2.25 \\ 0.25 & 1.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.75 & 8.5\Omega \\ 1.5\text{S} & 5 \end{bmatrix}$$

10.27 图示电路中网络 N_2 的导纳参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1.5 & -3.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \text{S}$ ，求复合二端口 N 的传输参数矩阵。

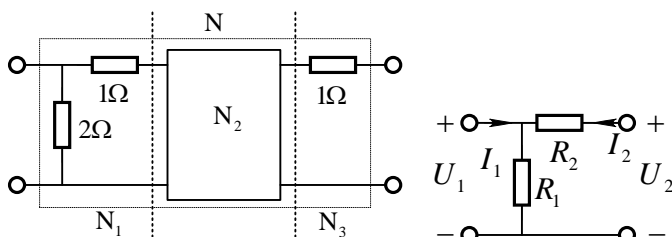

图题 10.27

解：将网络 N 划分为三个级联的子网络。对图 N_1 所示的子网络

$$\begin{cases} U_1 = U_2 + R_2(-I_2) \\ I_1 = U_1 / R_1 + (-I_2) = U_2 / R_1 + (1 + R_2 / R_1)(-I_2) \end{cases}$$

对应的传输参数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & R_2 \\ 1/R_1 & 1 + R_2/R_1 \end{bmatrix}$

当 $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 1\Omega$ 是上述矩阵变为子网络 N_1 的传输参数矩阵 $\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}$

当 $R_1 \rightarrow \infty$ ， $R_2 = 1\Omega$ 是上述矩阵变为子网络 N_3 的传输参数矩阵 $\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

对网络 N_2 ，由参数方程得：

$$I_1 = 1.5U_1 - 3.5U_2 \quad (1)$$

$$I_2 = -0.5U_1 + 1.5U_2 \quad (2)$$

由式 (2) 得 $U_1 = 3U_2 + 2(-I_2)$ 再代入式 (1) 得

$$I_1 = U_2 + 3(-I_2)$$

因此网络 N_2 的传输参数矩阵 $A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

网络 N 的传输参数矩阵 $A = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 3 & 8.5 \end{bmatrix}$